

Versehentlich wurde auf Seite 526 ein falscher Schaltplan abgedruckt.  
 Der richtige Schaltplan als Lösung für Aufgabe 9.27 ist dieser:

